

F39

Asignar valores comerciales a :

T1, T2, RE1, RE2, RB1, R, VCC y VEE

para que los transistores se encuentren en la zona activa, demostrarlo.

Calcular I_{B1} , I_{B2} , I_{C1} , I_{C2} , I_{E1} , I_{E2} , V_{CE1} , V_{CE2} .

