

T1 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = -100	Zin = X	Zout = 1,2 K	RL = X
-----------	---------	--------------	--------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales.

T2 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = 10	Zin = X	Zout = 2,2 K	RL = X
---------	---------	--------------	--------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales.

T3 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = X	Zin = 50	Zout = X	RL = 100 K
--------	----------	----------	------------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales.

T4 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = 90	Zin = 10	Zout = X	RL = X
---------	----------	----------	--------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales.

T5 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = X	Zin = 5 K	Zout = X	RL = 1 M
--------	-----------	----------	----------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales.

T6 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = -8	Zin = 3 K	Zout = X	RL = X
---------	-----------	----------	--------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales.

T7 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = 8	Zin = X	Zout = 2 K	RL = X
--------	---------	------------	--------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales.

T8 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = X	Zin = 8	Zout = X	RL = 82 K
--------	---------	----------	-----------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales.

T9 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = 0,8	Zin = X	Zout = 47	RL = X
----------	---------	-----------	--------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales.

T10 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = 0,9	Zin = X	Zout = X	RL = 100
----------	---------	----------	----------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales.

T11 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = -50	Zin = X	Zout = 4K	RL = X
----------	---------	-----------	--------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales.

T12 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = X	Zin = 100 K	Zout = X	RL = 100
--------	-------------	----------	----------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales.

T13 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = X	Zin = 80 K	Zout = X	RL = 240
--------	------------	----------	----------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales.

T14 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = 80	Zin = x	Zout = x	RL = 10 K
---------	---------	----------	-----------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales.

T15 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = -40	Zin = 2 K	Zout = X	RL = X
----------	-----------	----------	--------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales.

T16 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = X	Zin = 50 K	Zout = X	RL = 22 K
--------	------------	----------	-----------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales.

T17 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = 90	Zin = X	Zout = 2 K	RL = X
---------	---------	------------	--------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales.

T18 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = X	Zin = 40 K	Zout = X	RL = 47 K
--------	------------	----------	-----------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales.

T19 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = - 70	Zin = 1,5 K	Zout = X	RL = X
-----------	-------------	----------	--------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales.

T20 .PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO. (MONOETAPA) - Apellido y nombre:
Diseñar con componentes comerciales un monoetapa que cumpla con las siguientes características con un error del 10 %. Diseñar para MES en lo posible.

AV = - 10	Zin = X	Zout = X	RL = 56 K
-----------	---------	----------	-----------

Determinar: Configuración, IB, IC, VCE, AV, Zin, Zout.
Graficar circuito. Armar lista de materiales