

e) Incluir hojas de datos de los transistores.

f) **TBJ EN ZONA DE SATURACION:**

Al circuito empleado para polarizar al BC548, realícele los cambios necesarios para llevar el TBJ a la zona de SATURACION, graficar circuito y completar una Tabla 1 para este caso.

g) **TBJ EN ZONA DE CORTE:**

Al circuito empleado para polarizar al BC548, realícele los cambios necesarios para llevar el TBJ a la zona de CORTE, graficar circuito y completar una Tabla 1 para este caso

DATO :

$|V_{CE}| =$

NOTA: Este enunciado al igual que parte de la información adicional necesaria puede bajarla desde www.djbolanos.com.ar