

F40

	R (K)	V(Volts)
DATOS		

Calcular :

- I_1, I_2, I_3
- V_{AB}, V_{AD}, V_{AC}
- Estado de los diodos (directa o inversa, justificando)
- P en R
- Graficar la curva característica de cada diodo indicando el punto de trabajo.

